 



寄存器传输级（RTL）设计方法

寄存器传输级设计方法

- 用**寄存器**保存中间数据
 - 寄存器用于通用存储，就像算法中的变量
- 用专用的**数据通路 (data path)** 实现运算
 - 数据处理电路
 - 连接网络
 - 寄存器
- 用专用的**控制通路 (control path)** 规定运算的顺序
 - 状态机
 - 在什么时间完成什么运算



Levels of digital design abstraction

 

Appropriate building blocks:

Tires, seat, pedals

Not:

Rubber, glue, metal

寄存器传输级设计方法

Step1: 算法和高层次状态机

Step2: 产生数据通路

Step3: 连接数据通路和控制器

Step4: 产生控制器状态机

寄存器传输级设计方法

Step	Description
Step 1 <i>Capture a high-level state machine</i>	Describe the system's desired behavior as a high-level state machine. The state machine consists of states and transitions. The state machine is "high-level" because the transition conditions and the state actions are more than just Boolean operations on bit inputs and outputs.
Step 2 <i>Create a datapath</i>	Create a datapath to carry out the data operations of the high-level state machine.
Step 3 <i>Connect the datapath to a controller</i>	Connect the datapath to a controller block. Connect external Boolean inputs and outputs to the controller block.
Step 4 <i>Derive the controller's FSM</i>	Convert the high-level state machine to a finite-state machine (FSM) for the controller, by replacing data operations with setting and reading of control signals to and from the datapath.

寄存器传输设计方法特点

- 用寄存器保存中间数据，模仿算法中的变量
 - 寄存器用作通用的存储器来保存中间数据
- 用专用的数据通路来实现所有要求的寄存器操作
 - 数据的处理、数据的联通和数据的存储的电路
- 用专用的控制通路来规定寄存器操作的顺序
 - 算法通常是描述一个动作序列
 - 对应的需要一个电路来控制什么时间进行什么寄存器操作

算法 → 规定数据如何处理和如何在寄存器之间传输的一个动作序列

基本的RT运算（或RT操作）

$$r_{dest} = f(r_{src1}, r_{scr2}, \cdots, r_{scrn})$$

r_{dest} 目的寄存器

$r_{src1}, r_{scr2}, \cdots, r_{scrn}$ 源寄存器

f 所做的运算，可以是任何运算，可用组合逻辑实现

常见的RT运算：

$r \leftarrow 1$ 常数1存入寄存器r

$r \leftarrow r$ 寄存器r中的内容再存回寄存器r，即寄存器内容保存不变


$r \leftarrow r \ll 3$ 寄存器r中的内容左移3位再存回寄存器r

$r0 \leftarrow r1$ 寄存器r1中的内容存入寄存器r0


$n \leftarrow n - 1$ 寄存器n中的内容减1再存回寄存器n

$y \leftarrow a \oplus b \oplus c$ 寄存器a、b、c、d中的内容异或再存回寄存器y


寄存器和算法中变量的不同在于其中有系统时钟的作用

 


$$r \leftarrow 1$$

 


$$r \leftarrow r$$

 

$$r \leftarrow r \ll 3$$

 


$$r0 \leftarrow r1$$

 

$$n \leftarrow n - 1$$

$$y \leftarrow a \oplus b \oplus c$$

 



RT运算的详细过程：

1. 在时钟上升沿，源寄存器在经过时钟到q的延时后得到新的源数据
2. 组合逻辑实现所需要完成的运算，假定时钟周期足够长，可以容纳组合逻辑的延时和寄存器的建立时间
3. 在下一个时钟上升沿，对运算结果采样，写入目的寄存器

$$r_1 \leftarrow r_1 + r_2$$

```
r1_next <= r1_reg + r2_reg;
```

```
r1_reg <= r1_next 在下一个时钟上升沿
```

 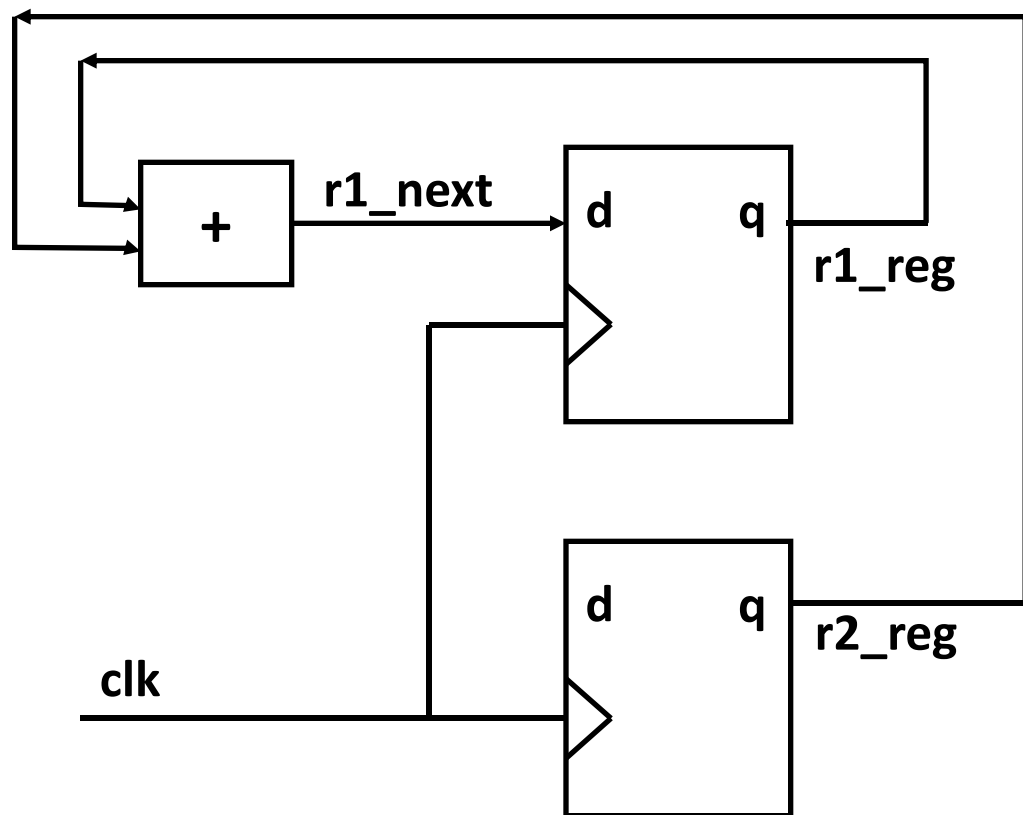

$$r_1 \leftarrow r_1 + r_2$$

`r1_next <= r1_reg + r2_reg;`

`r1_reg <= r1_next` 在下一个时钟上升沿

RT运算和数据通路:


- 算法通常有多个步骤，不同的步骤中写入**目的寄存器**的结果不同

$$r_1 \leftarrow 1$$

$$r_1 \leftarrow r_1 + r_2$$

$$r_1 \leftarrow r_1 + 1$$

$$r_1 \leftarrow r_1$$

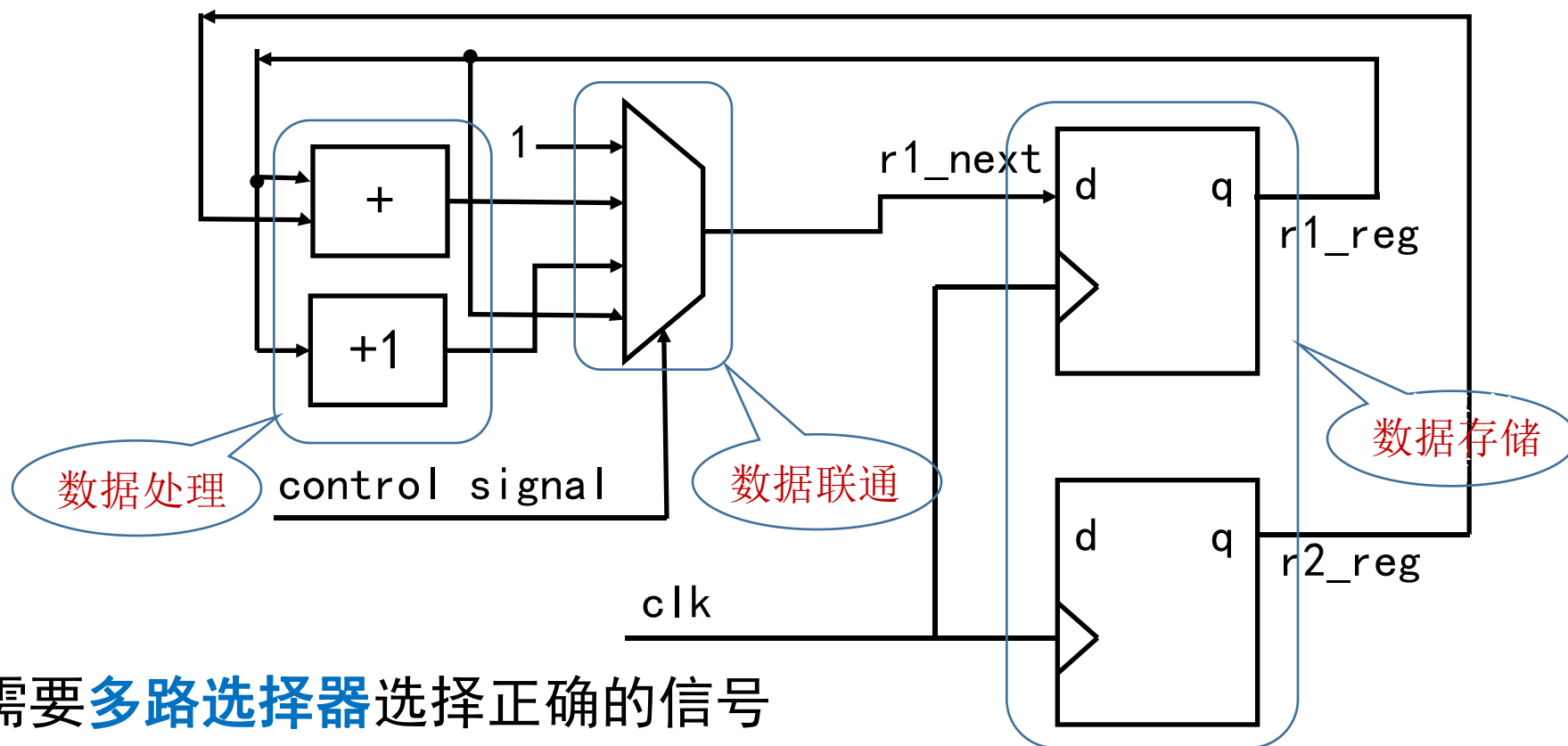

- 有多种可能性，因此需要**多路选择器**选择正确的信号
- 设计中可能有多个寄存器，对每个寄存器重复这一过程，得到的结构就是基本的、未经优化的**数据通路**

数据通路：可以实现算法中要求的所有的RT运算（操作）

需要规定：

在**什么时间**执行**哪个RT运算**（操作）

控制通路


可以完美实现

状态机

可以强制规定按一定
顺序执行一系列动作

按时钟转换状态

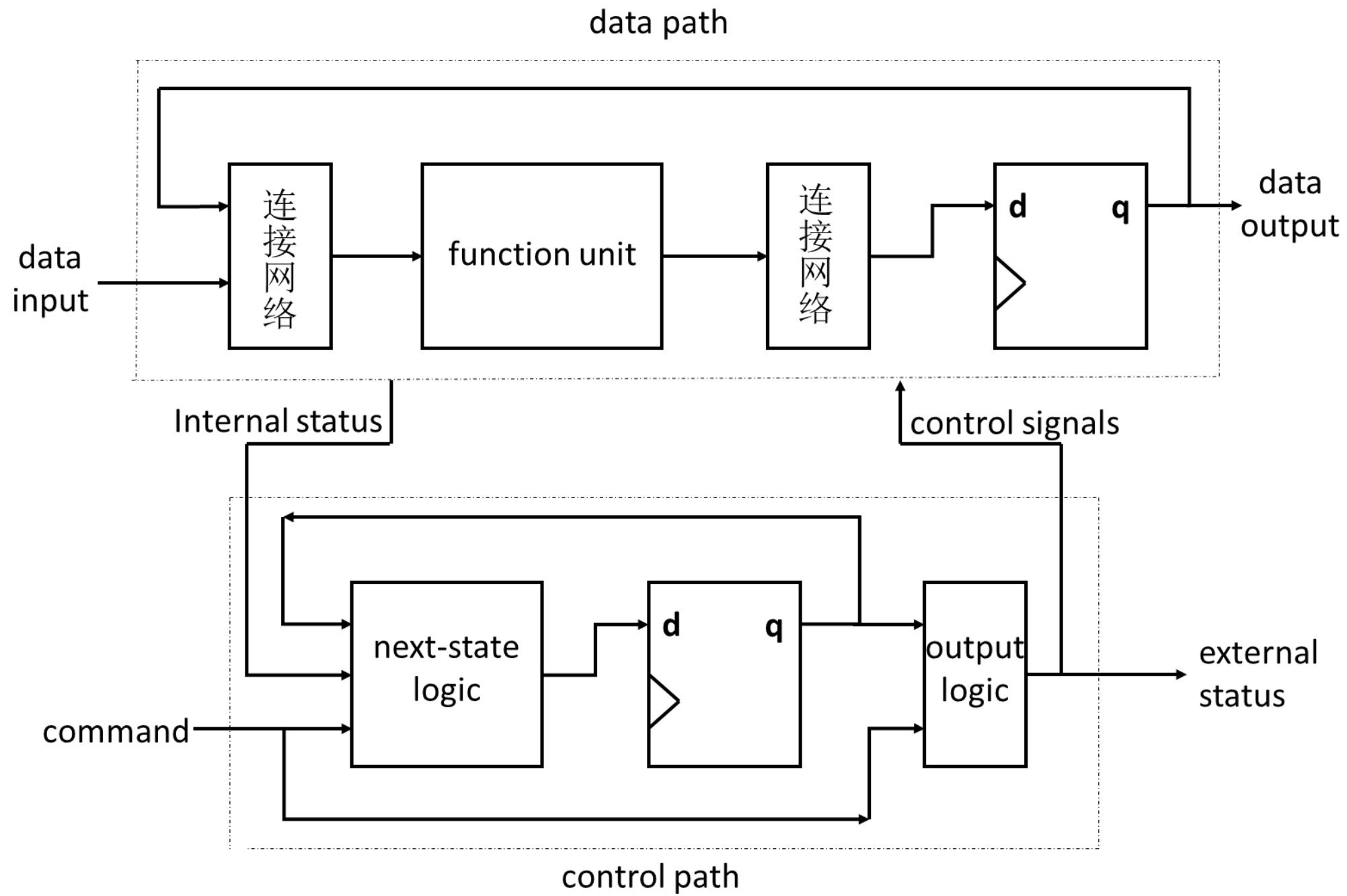根据输入条件，可以转入不同的
分支，从而可以改变执行动作的
顺序，可以用来实现算法中的分
支结构，如IF和LOOP等



Step1: 算法和高层次状态机（算法→算法状态图（ASMD）→硬件实现）

- 例：实现一个乘法器

从C、其他软件语言或伪代码开始

要求：

用一个加法器实现

如：7*5可以用7+7+7+7+7实现

不是一个高效的方法

如何把算法转换为硬件

```
if (a_in = 0 or b_in = 0) then{  
    r = 0;}  
else{  
    a = a_in;  
    n = b_in;  
    r = 0;  
    while (n != 0){  
        r = r + a;  
        n = n - 1;}}  
r_out = r;
```

Step1: 算法和高层次状态机 (算法→算法状态图ASM)

```
if (a_in = 0 or b_in = 0) then{  
    r = 0;}  
else{  
    a = a_in;  
    n = b_in;  
    r = 0;  
    while (n != 0){  
        r = r + a;  
        n = n - 1;}}  
r_out = r;
```



```
if (a_in = 0 or b_in = 0) then{  
    r = 0;}  
else{  
    a = a_in;  
    n = b_in;  
    r = 0;  
    op:    r = r + a;  
          n = n - 1;  
          if (n = 0) then{  
              go to stop;}  
          else{  
              go to op;}}  
stop:    r_out = r;
```

ASM图中没有循环结构

用硬件实现算法，首先应定义输入输出

输入信号：


- `a_in`, `b_in`: 输入操作数, 8-bit `std_logic_vector`
- **`start`**: 启动命令, 有效时乘法器开始工作
- `clk`: 系统时钟
- `reset`: 异步复位信号, 用于系统初始化

输出信号：

- `r_out`: 乘积输出, 16-bit `std_logic_vector`
- **`ready`**: 给外部的状态信号, 电路为idle并且准备好接收新数据时有效, 也可以看作前一次乘法运算已经完成, 运算结果已准备好



算法状态图（ASM图）

 - 算法状态图是另一种表示状态机的方法
 - 和状态图包含的信息相同
 - 表述会更清楚
 - 易于构成FSMD
 - 易于转换 为VHDL代码
- ASM图
 - 状态框：表示FSM中的一个状态
 - 决定框：决定状态的路径



算法→

算法状态图ASM

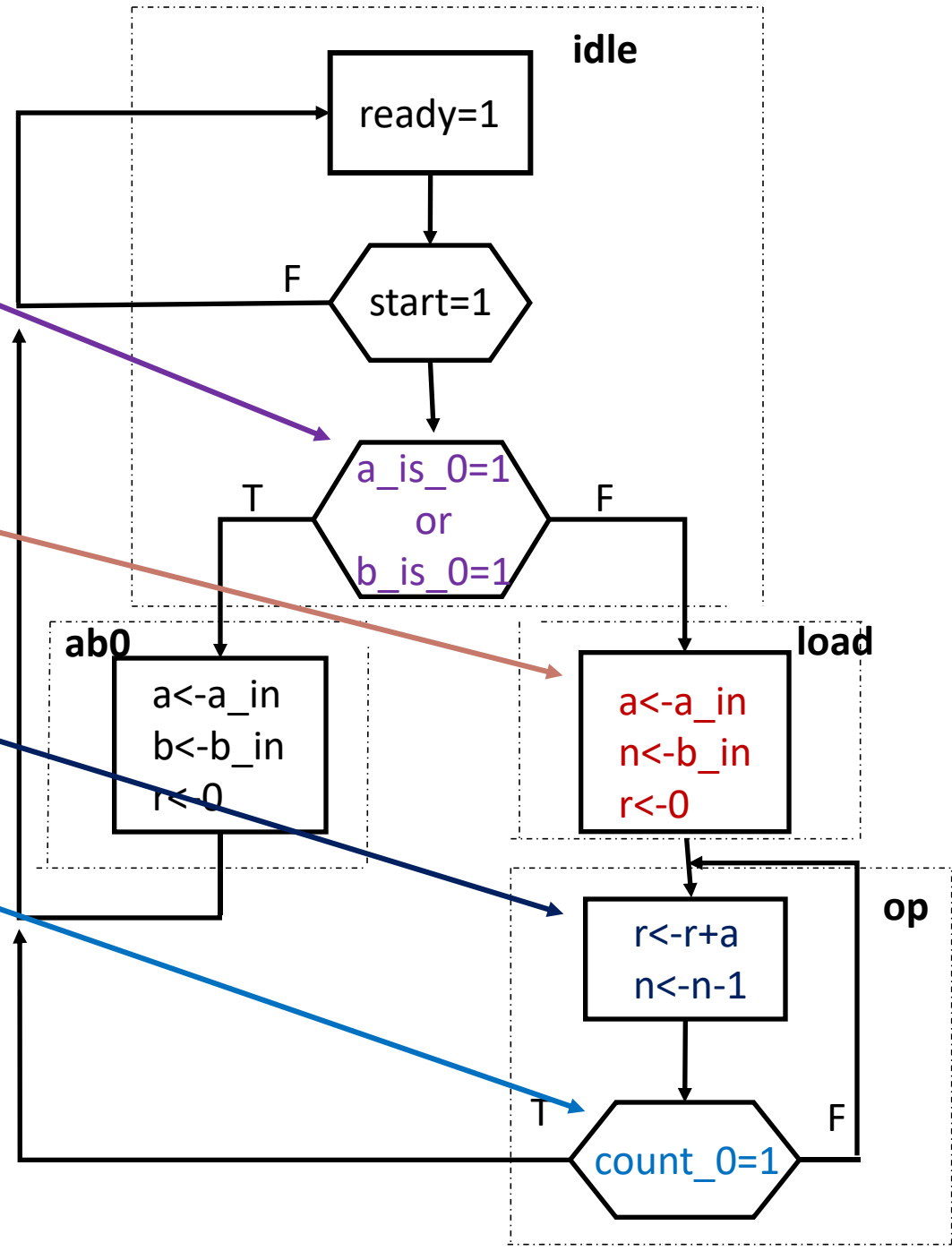 


用寄存器r, a, n来模拟算法中的变量r, a, n

算法→算法状态图ASMD→有限状态图FSMD)

- 用n、a、r寄存器模仿三个变量
- 用RT运算实现顺序语句
- 状态划分：4个状态

每个状态框可以划分
为一个状态

 

寄存器传输级设计方法

Step1: 算法和高层次状态机

Step2: 产生数据通路

Step3: 连接数据通路和控制器

Step4: 产生控制器状态机

Step2: 产生数据通路

1. 列出所有可能的RT运算
2. 根据目的寄存器，把RT运算分组
3. 对每一组RT运算：
 - 构建目标寄存器
 - 构建RT运算的组合逻辑
 - 如果目的寄存器涉及多个RT运算，加上多路选择器
4. 加上必要的电路产生状态信号

r寄存器相关的RT运算


$r \leftarrow r$ 在idle状态
 $r \leftarrow 0$ 在load和ab0状态
 $r \leftarrow r + a$ 在op状态

n寄存器相关的RT运算


$n \leftarrow n$ 在idle状态
 $n \leftarrow b_in$ 在load和ab0状态
 $n \leftarrow n - 1$ 在op状态

a寄存器相关的RT运算

 
$a \leftarrow a$ 在idle状态和op状态
 $a \leftarrow a_in$ 在load和ab0状态



r 寄存器相关的数据通路

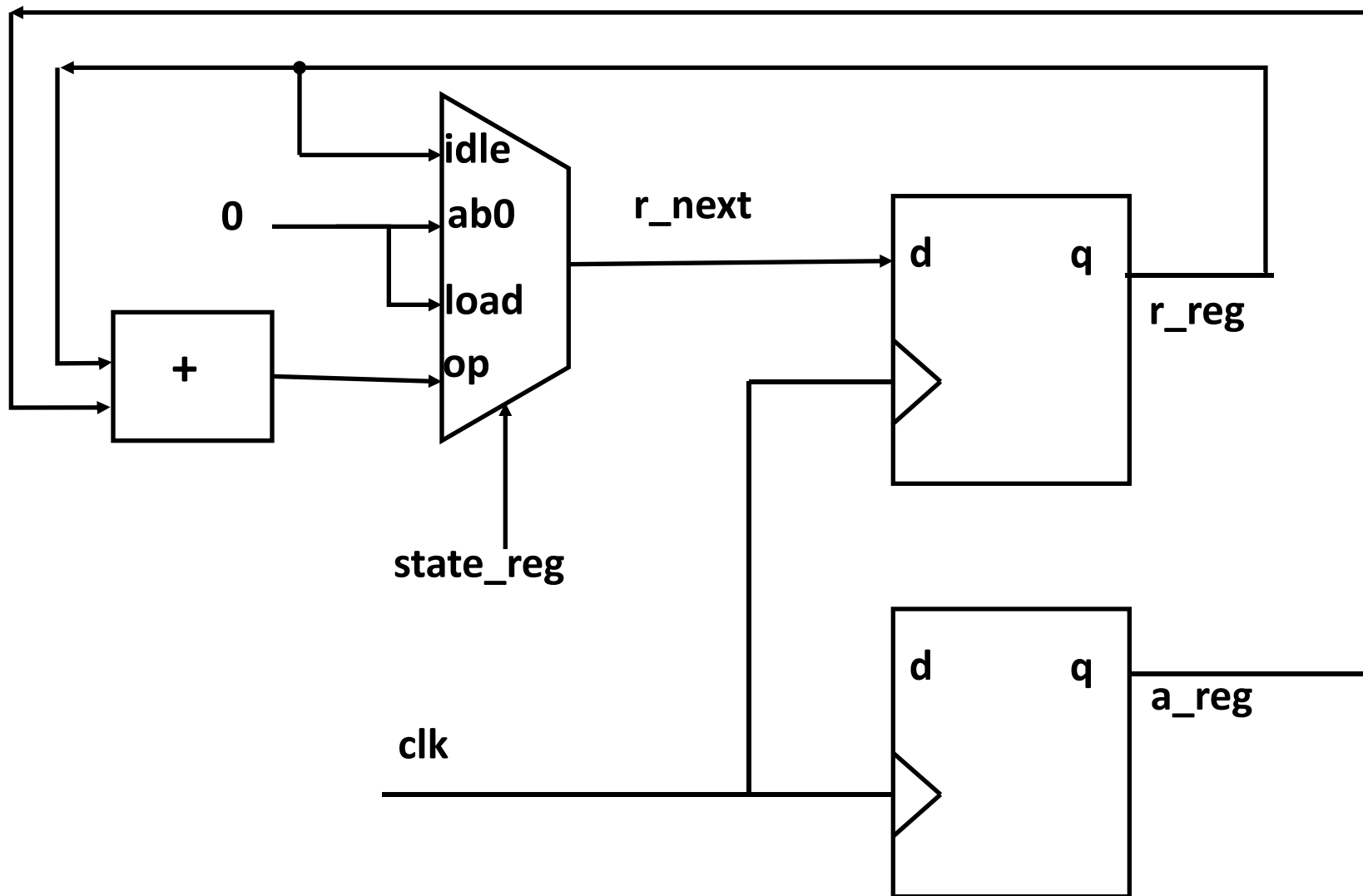

n寄存器相关的数据通路

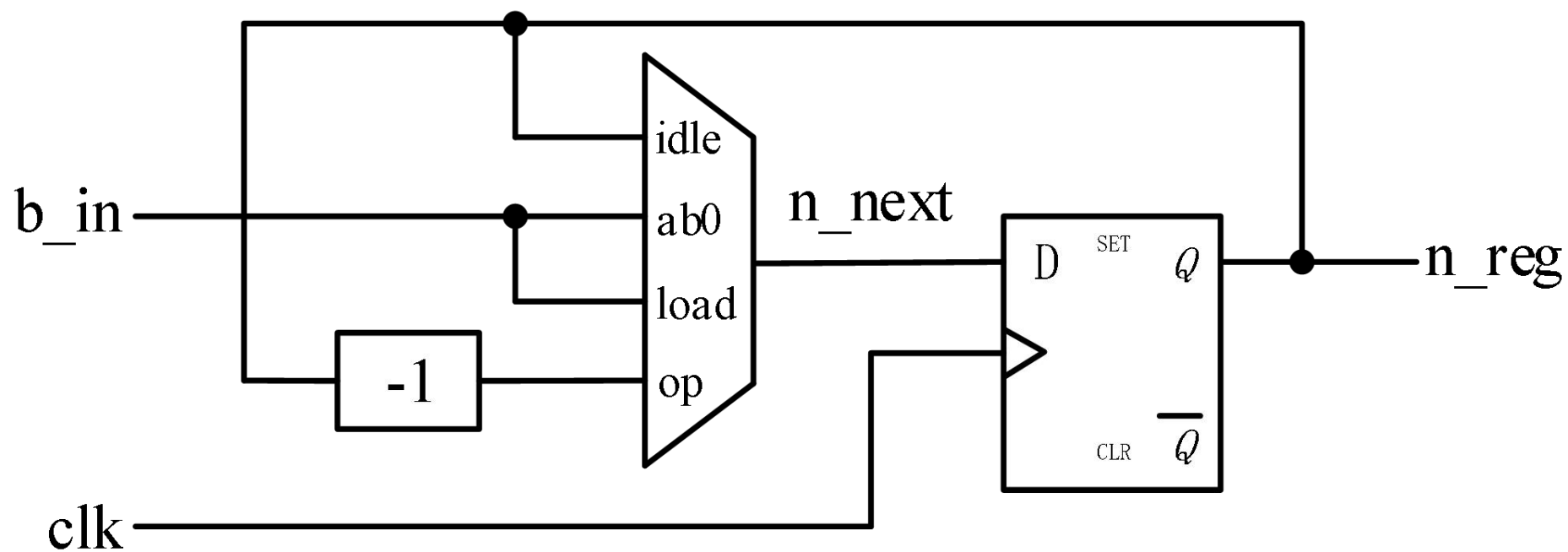

a寄存器相关的数据通路

