

# VHDL语言基础（二）

# VHDL语言的基本语法

- **VHDL**语言提供了一系列顺序语句和并行语句
  - 顺序语句的用来实现模型的算法部分
  - 顺序语句必须在进程**PROCESS**内
  - 进程本身是并行语句
- 并行执行的进程（**PROCESS**）
  - 进程语句是并行语句，进程语句之间是并行关系
  - 进程语句内部则是由一组在整个模拟期间连续执行的顺序语句构成，是顺序执行的
  - 进程之间通过信号或共享变量进行通信
- **PROCESS**是描述硬件并行工作的最常用、最基本的语句

# 进程语句（PROCESS）

进程名可以有也可以省略

进程语句从**PROCESS**开始

**[进程名]: PROCESS（敏感信号表）**

说明部分;

敏感信号表是进程启动、触发的条件

**BEGIN**

顺序语句1;

顺序语句2;

.....

顺序语句n;

可以说明数据类型、常量、变量和子程序等

是顺序语句，是一段程序

**END PROCESS;**

## 实例一：半加器

输入端口：加数 **A**, **B**；求和位： **SUM**；

进位输出： **CO**

这个进程是一个电路模块，实现了一个半加器

敏感信号表中的**A**和**B**是半加器的输入，每当输入信号变换时，电路翻转，输出发生变化

信号赋值语句在进程内就是顺序语句

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY HALF_ADDER IS

PORT (A, B : IN STD_LOGIC;

      SUM, CO : OUT STD_LOGIC);

END HALF_ADDER;

ARCHITECTURE RTL OF HALF_ADDER IS

BEGIN

    PROCESS (A, B)

    BEGIN

        SUM <= A XOR B;

        CO <= A AND B;

    END PROCESS;

END RTL;
```

# 顺序语句

## 1. IF语句

- 根据所指定的条件来确定执行哪些语句
- 书写格式通常可以分为三种类型

### 格式 1

```
IF 条件 THEN
    顺序语句1;
    顺序语句2;
    .....
    顺序语句n;
END IF;
```

- 如果条件成立，则执行**IF**语句所包含的顺序处理语句
- 如果条件不成立，程序将跳过**IF**语句所包含的顺序处理语句，而向下执行**IF**语句后的语句
- 这种描述可以用来描述**D触发器**

## 实例二：D触发器

输入端口：时钟**CLK**；数据输入：**D**；

输出：**Q**

- 时钟信号为**驱动信号**
- 只是在**时钟的边沿**到来时，其状态发生**变化**，因此时钟信号通常是描述时序电路程序的**执行条件**。
- 总是以**时钟进程**形式来进行描述，作为  
PROCESS的敏感量 PROCESS (CLK)

时钟边沿的描述（属性描述）

**上升沿** CLK'EVENT AND CLK = '1'

**下降沿** CLK'EVENT AND CLK = '0'

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY D_FF IS
PORT (CLK, D : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END D_FF;
ARCHITECTURE RTL OF D_FF IS
BEGIN
    PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            Q <= D;
        END IF;
    END PROCESS;
END RTL;
```

### 实例三：移位寄存器

输入端口：时钟**CLK**；数据输入：**Din**；

输出：**Q**

- 时钟信号为**驱动信号**
- 在IF...END IF 结构中，每个信号赋值语句产生一个触发器

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY REG_SHIFT IS
PORT (CLK, Din : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END REG_SHIFT;
ARCHITECTURE RTL OF REG_SHIFT IS
    SIGNAL D : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            D(0) <= Din;
            D(1) <= D(0);
            D(2) <= D(1);
            Q <= D(2);
        END IF;
    END PROCESS;
END RTL;
```

## 实例四：带异步复位的D触发器

输入端口：时钟：CLK；数据输入：D；

异步复位输入：rst；输出：Q

- 复位信号：同步复位，异步复位
- 同类控制信号：复位信号、置位信号、使能信号
- IF语句优先级
- IF语句嵌套

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY D_FF IS
PORT (CLK, D, RST : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END D_FF;
ARCHITECTURE RTL OF D_FF IS
BEGIN
    PROCESS (CLK, RST)
    BEGIN
        IF RST = '1' THEN
            Q <= '0';
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            Q <= D;
        END IF;
    END PROCESS;
END RTL;
```



## 实例五：带同步复位的D触发器

输入端口：时钟：CLK；数据输入：D；

异步复位输入：rst；同步置位输入：PRESET

输出：Q

- 复位的作用：是电路在外部复位信号的作用下，从一个正确（期望）的状态开始执行。
- 全局复位信号：是设计中每一个模块都在同一个复位信号的控制下，从正确状态开始执行。
- 触发器的初始状态应该由复位信号来设置
- 复位信号：同步复位，异步复位
- 同类控制信号：复位信号、置位信号、使能信号

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY D_FF IS
PORT (CLK, D, RST, PRESET : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END D_FF;
ARCHITECTURE RTL OF D_FF IS
BEGIN
    PROCESS (CLK, RST)
    BEGIN
        IF RST = '1' THEN
            Q <= '0';
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            IF PRESET = '1' THEN
                Q <= '0';
            ELSE
                Q <= D;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END RTL;
```

# 1. IF语句

## 格式 2

```
IF 条件 THEN
    顺序语句;
ELSE
    顺序语句;
END IF;
```

- 指定的条件满足时，将执行**THEN**和**ELSE**之间所界定的顺序处理语句
- 当**IF**语句所指定的条件不满足时，将执行**ELSE**和**END IF**之间的顺序处理语句
- 用条件来选择两条不同程序执行的路径
- 描述的典型电路是**二选一电路**

## 实例五：二选一选择器

输入端口：输入A，B；输入选择：SEL；输出：Y

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MUX IS
    PORT (A, B, SEL : IN STD_LOGIC;
          Y : OUT STD_LOGIC);
END MUX;
ARCHITECTURE RTL OF MUX IS
BEGIN
    Y <= A WHEN SEL = '1' ELSE
        B;
END RTL;
```

两者等价

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MUX IS
    PORT (A, B, SEL : IN STD_LOGIC;
          Y : OUT STD_LOGIC);
END MUX;
ARCHITECTURE RTL OF MUX IS
BEGIN
    PROCESS (A, B, SEL)
    BEGIN
        IF SEL = '1' THEN
            Y <= A;
        ELSE
            Y <= B;
        END IF;
    END PROCESS;
END RTL;
```

### 格式 3

```
IF 条件 THEN
    顺序语句;
ELSIF 条件 THEN
    顺序语句;
ELSIF 条件 THEN
    顺序语句;
ELSE
    顺序语句;
END IF;
```

- 设置了多个条件，当满足所设的多个条件之一时，就执行该条件后跟的顺序处理语句
- 如果所有设置都不满足时，则执行**ELSE**和**END IF**之间的顺序处理语句
- 描述的典型电路是多选一电路，优先编码器


## 实例六：优先编码器

4路输入I[3..0]；编码输出：Y[1..0]

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ENCODER IS
PORT(I : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0));
END ENCODER;
ARCHITECTURE RTL OF ENCODER IS
BEGIN
    Y <= "11" WHEN I(3) = '0' ELSE
        "10" WHEN I(2) = '0' ELSE
        "01" WHEN I(1) = '0' ELSE
        "00";
END RTL;
```

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ENCODER IS
PORT(
I : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0));
END ENCODER;
ARCHITECTURE RTL OF ENCODER IS
BEGIN
    PROCESS(I)
    BEGIN
        IF I(3) = '0' THEN
            Y <= "11";
        ELSIF I(2) = '0' THEN
            Y <= "10";
        ELSIF I(1) = '0' THEN
            Y <= "01";
        ELSE
            Y <= "00";
        END IF;
    END PROCESS;
END RTL;
```

两者等价

 

# 顺序语句

## 2. CASE语句

- 从许多不同语句的序列中选择其中之一执行
- 常用来描述总线或编码译码的行为

### CASE语句的格式

```
CASE 表达式 IS
    WHEN 条件表达式1 => 顺序语句1;
    WHEN 条件表达式2 => 顺序语句2;
    .....
    WHEN 条件表达式n => 顺序语句n;
    WHEN OTHERS => 顺序语句
END CASE;
```

中国传媒大学信息与通信工程学院


• 当**CASE**和**IS**之间的表达式的取值满足指定的条件表达式的值时，执行后跟的由符号**=>**所指的顺序处理语句

## 实例七：译码器

输入端口：输入A[1..0]；译码输出：Y[3..0]

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY DECODER IS
PORT (
A : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
Y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END DECODER;
ARCHITECTURE RTL OF DECODER IS
BEGIN
    WITH A SELECT
        Y <= "1110" WHEN "00",
            "1101" WHEN "01",
            "1011" WHEN "10",
            "0111" WHEN "11";
END RTL;
```

两者等价

 

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY DECODER IS
PORT (
A : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
Y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END DECODER;
ARCHITECTURE RTL OF DECODER IS
BEGIN
    PROCESS (A)
    BEGIN
        CASE A IS
            WHEN "00" => Y <= "1110";
            WHEN "01" => Y <= "1101";
            WHEN "10" => Y <= "1011";
            WHEN "11" => Y <= "0111";
            WHEN OTHERS => Y <= "1111";
        END CASE;
    END PROCESS;
END RTL;
```

# 时序逻辑

- 时序电路通常用时钟进程的形式来描述

时序电路常见的两种描述方式

```
PROCESS(CLK)  
BEGIN  
    IF（时钟边沿条件）THEN  
        顺序语句;  
    END IF;  
END PROCESS;
```

```
PROCESS  
BEGIN  
    WAIT ON CLK UNTIL 时钟边沿条件  
        顺序语句;  
END PROCESS;
```

前面的触发器和寄存器的描述，时序电路进程中最外层一定是**IF.....END IF**结构



# 实例八：模16计数器

输入端口：时钟输入**CLK**；异步复位输入：**RST**，计数输出：**Q[3..0]**

- 是对脉冲进行计数的电路，可以用于如事件计数、定时、分频和控制等
- 同步计数器在时钟脉冲的控制下，构成计数器的各触发器的状态同时发生变化
- 异步计数器是把上一级计数器的输出作为下一级计数器的时钟输入，多个计数器串联起来就构成了异步计数器
- 结构设计方法：设计加减法器，电路连接，一般描述计数器不必描述到这一层次
- 最简单常用的方法：+、-算术运算符

复位输入	时钟输入	输出端			
RST	CLK	Q3	Q2	Q1	Q0
0	X	0	0	0	0
1	0	不变	不变	不变	不变
1	1	不变	不变	不变	不变
1	下降沿	不变	不变	不变	不变
1	上升沿	计数值加1			

时序电路进程中最外层一定是IF.....END IF结构

计数器结构，代码中信号反馈的问题

STD\_LOGIC\_VECTOR  
类型进行算术运算

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY COUNTER IS
PORT (
    CLK : IN STD_LOGIC;
    RST : IN STD_LOGIC;
    Q    : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
END COUNTER;
ARCHITECTURE RTL OF COUNTER IS
    SIGNAL TEMP : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK, RST)
    BEGIN
        IF RST = '0' THEN
            TEMP <= "0000";
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            IF TEMP = "1111" THEN
                TEMP <= "0000";
            ELSE
                TEMP <= TEMP + 1;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= TEMP;
END RTL;
```

# 实例九：异步清零/同步使能 模12计数器

- 功能
  - 异步清零：对计数值清零
  - 计数使能：**EN**打开，允许计数
  - 同步计数：在时钟控制下，计数值加1
- 端口
  - 输入控制：**clr、en、clk、**
  - 输出数据：**Qa、Qb、Qc、Qd**

- 四位二进制计数器
- 每一位，占用**1bit**寄存器
- 每一位寄存器在**CLK**作用下，同时（同步）变化

输入			输出			
CLR	EN	CLK	Qd	Qc	Qb	Qa
1	X	X	0	0	0	0
0	0	↑	不变			
0	1	↑	计数值+1（MOD12）			

定义寄存器**CNT**，用于状态记忆

异步复位的描述

同步使能的描述

计数器模值的描述

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


ARCHITECTURE RTL OF COUNT12 IS
SIGNAL CNT: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
BEGIN
QD<=CNT(3); QC<=CNT(2); QB<=CNT(1); QA<=CNT(0);

PROCESS (CLK)
BEGIN
    IF CLR='1' THEN
        CNT<="0000";
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
        IF EN='1' THEN
            IF CNT="1011" THEN
                CNT<="0000";
            ELSE
                CNT<=CNT+'1';
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
END RTL;
```
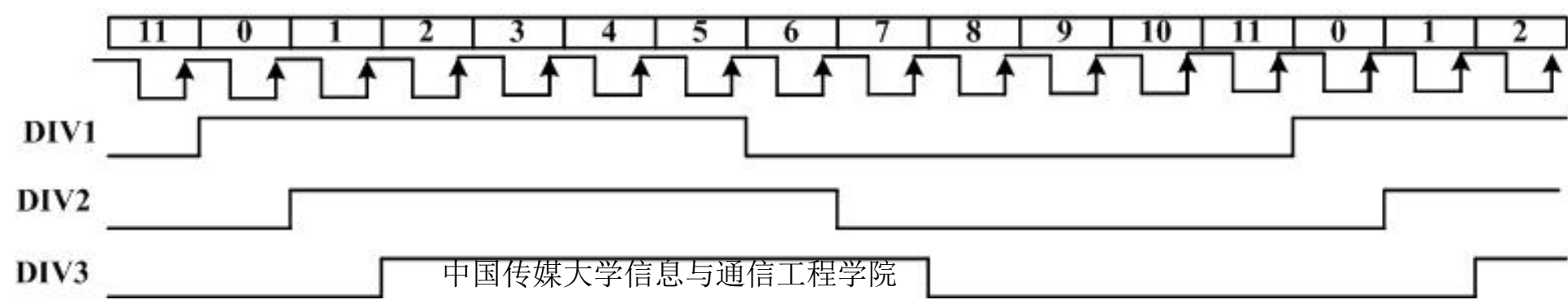
# 实例十：模12分频器

- 功能
  - 对输入时钟进行**12**分频
  - 注意分频的占空比
  - 多路输出信号之间的相位关系
- 端口
  - 输入控制                       : **clk**
  - 计数状态信号量       : **counter**
  - 分频输出                       : **div1/div2 /div3**  
(相位相差一个时钟周期)

- 时序要求，如下图所示
- 调整输出信号 --- 占空比、频率
- 调整多路输出信号 --- 相位差



```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY DIV12 IS
PORT( CLK: IN          STD_LOGIC;
      DIV1,DIV2,DIV3: OUT STD_LOGIC);
END DIV12 ;
ARCHITECTURE RTL OF DIV12 IS
SIGNAL REG : INTEGER RANGE 0 TO 15;
BEGIN
    PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
            IF REG = 11 THEN
                REG <=0;
            ELSE
                REG <=REG+1;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;

```

计数器描述：分频比

```

PROCESS (REG)
BEGIN
    CASE REG IS
        WHEN 0 TO 5 => DIV1 <='1';
        WHEN 6 TO 11 => DIV1 <='0';
        WHEN OTHERS => DIV1 <='0';
    END CASE;
END PROCESS;
PROCESS (REG)
BEGIN
    CASE REG IS
        WHEN 1 TO 6 => DIV2 <='1';
        WHEN 7 TO 11|0 => DIV2 <='0';
        WHEN OTHERS => DIV2 <='0';
    END CASE;
END PROCESS;
PROCESS (REG)
BEGIN
    CASE REG IS
        WHEN 2 TO 7 => DIV3 <='1';
        WHEN 8 TO 11|0|1=> DIV3 <='0';
        WHEN OTHERS => DIV3 <='0';
    END CASE;
END PROCESS;
END RTL;

```

输出逻辑描述

占空比，相位关系